

Schemakennnisse SCK Elektro-Sicherheitsberater

SCK

Seite	Inhalt
	Grundlagen
1	Übersicht Anlagedokumentation, Normen, Grundsätze
2 - 9	Symbole für elektrische Schaltpläne
	Schemaarten
10 - 11	Schaltpläne
12	Installationspläne, Anlagebeschreibungen
13	Prozessabbildungen, Programmdarstellungen
14	Kabellisten, Technische Zeichnungen
	Grundsaltungen
15 - 17	Dauerkontaktsteuerung, Impulskontaktsteuerung
18 - 20	Arbeits- und Ruhestromprinzip
21 - 23	Zeitschaltungen
24 - 27	Verriegelungsschaltungen
28 - 29	Folgeschaltungen
30	Tipp-Betrieb
31 - 32	Motoren, Motorschutz
33 - 35	Motorensteuerungen, Drehrichtungsumkehr
36	Hebebühne 1
37 - 40	Niveausteuerungen, Niveauüberwachungen
41 - 44	Gebläse-Heizsysteme
45 - 48	Förderbandsteuerungen
49 - 55	Stern-Dreieck-Anlauf
56 - 60	Bremsschaltungen, KuSa-Schaltung, Sanftanlasser
61 - 65	Drehzahlsteuerung, Frequenzumrichter
66 - 73	Haupt- und Steuerstromkreise
74 - 76	Zählerschaltungen
	Installationsanzeige
77 - 78	Gesetzliche Grundlagen
79 - 83	Prinzipschema
84 - 85	Disposition Schaltgerätekombination

1. Auflage 2010

Vervielfältigung und Übersetzung, auch auszugsweise, verboten

© Copyright und Bezug bei:

Heinz Brunner, Neudorfstrasse 10, 8820 Wädenswil

Telefon 044 780 72 68 Fax 044 680 30 42

E-Mail info@schemazeichnen.ch <http://www.schemazeichnen.ch>